

# INGENIERIA de COMPUTADORES III

APELLIDOS Y NOMBRE: **Periscal Porteiro, Juan**

IDENTIFICADOR: **jperiscal1**

DNI: **53306672D**

CENTRO ASOCIADO MATRICULADO: **047000 – A CORUÑA**

CENTRO ASOCIADO DE LA SESIÓN DE CONTROL: **047000 – A CORUÑA**

EMAIL DE CONTACTO: **jperiscal1@alumno.uned.es**

TELÉFONO DE CONTACTO: **625773978**

## Ejercicio 1

A	B	C	F	G	
0	0	0	0	0	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$
0	0	1	0	1	$\overline{A}\overline{B}C$
0	1	0	1	0	$\overline{A}B\overline{C}$
0	1	1	1	1	$\overline{A}BC$
1	0	0	1	0	$A\overline{B}\overline{C}$
1	0	1	1	1	$A\overline{B}C$
1	1	0	1	0	$AB\overline{C}$
1	1	1	1	0	$ABC$

$$F = (A+B+C)(A+B+\overline{C})$$

$$G = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}BC + A\overline{B}C$$

### Minimizaci3n mediante mapas de Karnaugh

Minimizaci3n del producto de una suma para la se1al de salida F

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0		
1				

$$F = A+B$$

Minimizaci3n del producto de una suma para la se1al de salida G

A \ BC	00	01	11	10
0		1	1	
1		1		

$$G = \overline{A}C + \overline{B}C$$
$$G = (\overline{A}+\overline{B})C$$

**Apartado 1a:** Obtenga las funciones l3gicas F1 y F2 a partir de la tabla de verdad. Escriba en VHDL la **entity** del circuito que implemente las dos funciones l3gicas. Es decir, que tenga tres entradas a, b y c, y dos salidas F1 y F2 .

#### Entity circuito ejercicio1


```
-- =====  
-- entity del circuito  
-- fichero: fun1.vhd  
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
  
entity fun1 is port  
    (F,G    : out std_logic;  
     A,B,C  : in std_logic);  
end entity fun1;  
-- =====
```

**Apartado 1b:** Escriba en VHDL la **architecture** que describa el *comportamiento* del circuito.

#### Descripci3n comportamiento del circuito del ejercicio 2

```
-- =====  
-- Comportamiento circuito  
-- fichero: archo_comp_fun1.vhd  
  
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
  
architecture arch_comp_fun1 of fun1 is  
begin  
    F <= A or B;  
    G <= (not(A) or not(B)) and C;  
end architecture arch_comp_fun1;  
-- =====
```

**Apartado 1c:** Dibuje el diagrama de un circuito que implemente estas dos funciones lógicas al nivel de puertas lógicas. No es necesario que el circuito esté simplificado. A continuación, escriba en VHDL la **entity** y la **architecture** de cada una de las puertas lógicas que componen el circuito que acaba de dibujar.

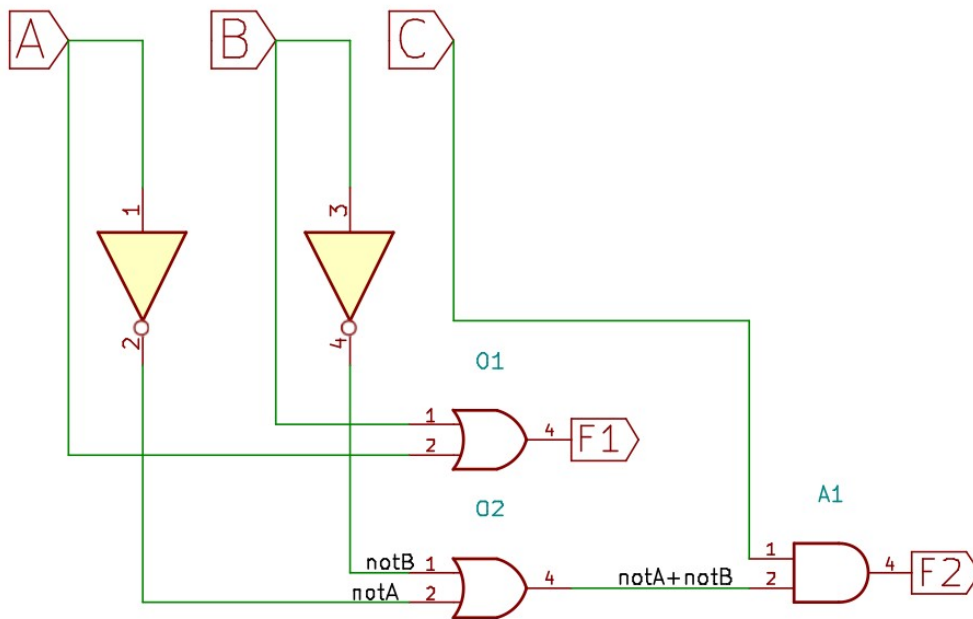

*Diagrama del circuito del ejercicio 1*

### Puerta AND

```
-- =====
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
-- Puerta AND de 2 entradas
entity and2 is port
    (y0      : out std_logic;
     x0,x1   : in std_logic);
end entity and2;

architecture and2 of and2 is
begin
    y0 <= x0 and x1;
end architecture and2;
-- =====
```

### Puerta NOT

```
-- =====
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
-- Inversor de 1 entrada
entity not1 is port
    (y0 : out std_logic;
     x0 : in std_logic);
end entity not1;

architecture not1 of not1 is
begin
    y0 <= not x0;
end architecture not1;
-- =====
```

### Puerta OR

```
-- =====
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
-- Puerta OR de 2 entradas
entity or2 is port
    (y0      : out std_logic;
     x0,x1   : in std_logic);
end entity or2;

architecture or2 of or2 is
begin
    y0 <= x0 or x1;
end architecture or2;
-- =====
```

**Apartado 1d:** Escriba en VHDL una **architecture** que describa la *estructura* del circuito que ha dibujado, instanciando y conectando las puertas lógicas que ha diseñado anteriormente.

### Descripción estructura del circuito del ejercicio 1

```
-- =====
-- Descripción estructura del circuito
-- fichero: arch_estructura_fun1.vhd

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

architecture arch_estructura_fun1 of fun1 is
    signal notA      : std_logic;
    signal notB      : std_logic;
    signal notA_or_notB : std_logic;

    -- Declaración de las clases de componentes
    component not1 is port
        (y0 : out std_logic;
         x0 : in std_logic);
    end component not1;

    component or2 is port
        (y0      : out std_logic;
         x0,x1   : in std_logic);
    end component or2;

    component and2 is port
        (y0      : out std_logic;
         x0,x1   : in std_logic);
    end component and2;

begin
    -- Instanciación y conexión de los componentes
    N1: component not1 port map(y0 => notA, x0 => A);
    N2: component not1 port map(y0 => notB, x0 => B);
    O1: component or2 port map(y0 => notA_or_notB, x0 => notA, x1 => notB);
    O2: component or2 port map(y0 => F1, x0 => A, x1 => B);
    A1: component and2 port map(y0 => F2, x0 => C, x1 => notA_or_notB);

end architecture arch_estructura_fun1;
-- =====
```

**Apartado 1e:** Escriba en VHDL un banco de pruebas que permita visualizar, para todos los posibles valores de las entradas, la salida del circuito cuya **entity** ha especificado en el Apartado 1.a. Emplee dicho banco de pruebas para comprobar mediante inspección visual que los dos diseños de los Apartado 1.b y 1.d funcionan correctamente. Incluya en la memoria los dos cronogramas obtenidos al realizar la simulación del banco de pruebas usando en un caso como circuito de test el circuito de Apartado 1.b y en el otro caso el circuito del Apartado 1.d.

### Banco de pruebas *del circuito Ejercicio 1*

```
-- =====
-- Banco de pruebas del circuito Ejercicio 1
-- fichero: bp_arch_fun1.vhd
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity bp_arch_fun1 is
constant DELAY : time:= 100 ns; -- Retardo usado en el test
end entity bp_arch_fun1;


architecture bp_arch_fun1 of bp_arch_fun1 is

    signal F, G : std_logic;
    signal A, B, C : std_logic;


    component fun1 is port
        (F,G      : out std_logic;
         A,B,C     : in std_logic);
    end component fun1;

begin
    -- Instancia del circuito que va a ser testeado
    UUT: component fun1 port map (F,G,A,B,C);

    -- Vectores del test
    vec_test : process is
        variable valor : unsigned (2 downto 0);
    begin
        -- Generar todos los posibles valores de entrada
        for i in 0 to 7 loop
            valor := to_unsigned(i,3);
            A <= std_logic(valor(2));
            B <= std_logic(valor(1));
            C <= std_logic(valor(0));
            wait for DELAY;
        end loop;
        -- Final de la simulación
        wait;
    end process vec_test;
end architecture bp_arch_fun1;
-- =====
```

 

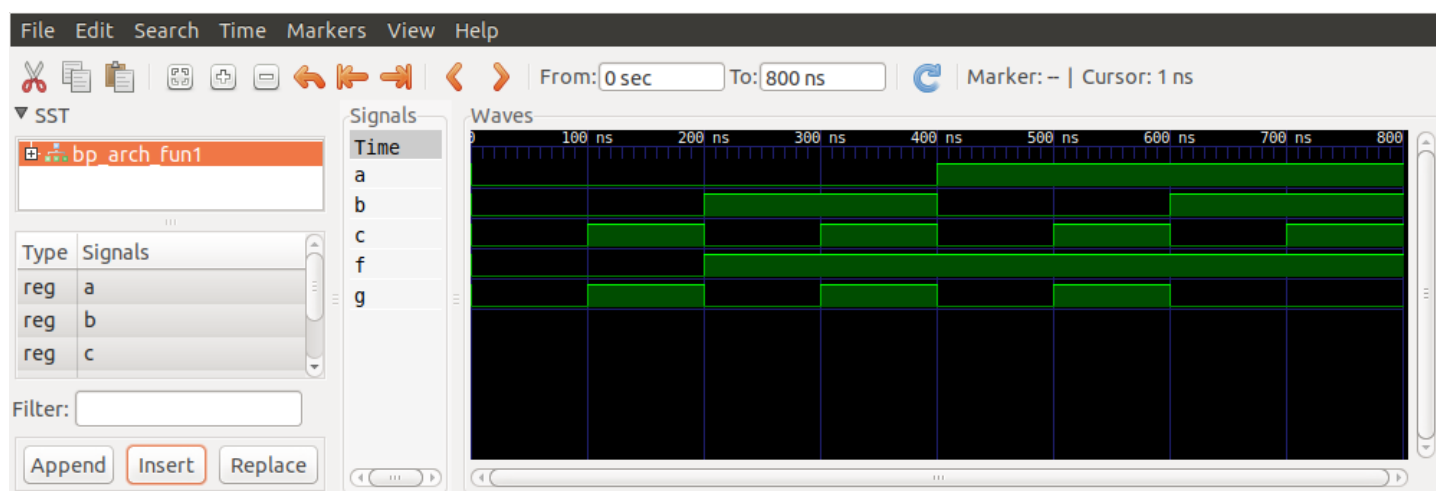**Cronograma.** Comportamiento circuito ejercicio 1



**Cronograma.** Comportamiento circuito ejercicio 2



Ejercicio 2

mes				bisiesto	dias			
					28	29	30	31
0	0	0	0	0	X	X	X	X
0	0	0	1	0				1
0	0	1	0	0	1			
0	0	1	1	0				1
0	1	0	0	0			1	
0	1	0	1	0				1
0	1	1	0	0			1	
0	1	1	1	0				1
1	0	0	0	0				1
1	0	0	1	0			1	
1	0	1	0	0				1
1	0	1	1	0			1	
1	1	0	0	0				1
1	1	0	1	0	X	X	X	X
1	1	1	0	0	X	X	X	X
1	1	1	1	0	X	X	X	X
0	0	0	0	1	X	X	X	X
0	0	0	1	1				1
0	0	1	0	1		1		
0	0	1	1	1				1
0	1	0	0	1			1	
0	1	0	1	1				1
0	1	1	0	1			1	
0	1	1	1	1				1
1	0	0	0	1				1
1	0	0	1	1			1	
1	0	1	0	1				1
1	0	1	1	1			1	
1	1	0	0	1	1			1
1	1	0	1	1	X	X	X	X
1	1	1	0	1	1	X	X	X
1	1	1	1	1	1	X	X	X



$F_{28} = \overline{A} \overline{B} \overline{D} \overline{E}$   
 $F_{29} = \overline{A} \overline{B} \overline{D} E$   
 $F_{30} = AD + \overline{A} B \overline{D}$   
 $F_{31} = \overline{A} D + A \overline{D} = A \oplus D$

Minimizaci3n mediante Karnaugh

 
 
Minimizaci3n del producto de una suma para la se1al de salida F1



 
 
$F_{28} = \overline{A} \overline{B} \overline{D} \overline{E}$



  $F_{29} = \overline{A} \overline{B} \overline{D} E$



  $F_{30} = AD + \overline{A} B \overline{D}$



$F_{31} = \overline{A} D + A \overline{D} = A \oplus D$

**Apartado 2a:** Escriba en VHDL la **entity** y la **architecture** que describe el comportamiento del circuito combinacional empleando sólo un bloque **process** y sentencias secuenciales. Los nombres de los puertos de la **entity** deber ser los mismos que se han especificado para las señales de entrada y salida del circuito.

### *Entity del circuito del ejercicio 2*

```
-- =====
-- entity del circuito del ejercicio2
-- fichero: fun2.vhd

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity fun2 is
  port( F28,F29,F30,F31 : out std_logic;
        A,B,C,D,E : in std_logic);
end entity fun2;
-- =====
```

### *Descripción comportamiento circuito ejercicio 2*

```
-- =====
-- Comportamiento circuito ejercicio 2
-- fichero: arch_comp_fun2.vhd

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;


architecture arch_comp_fun2 of fun2 is
begin
  process(A,B,C,D,E) is
    variable mes : std_logic_vector (3 downto 0);
    variable bisiesto : std_logic ;
  begin
    mes := A & B & C & D;
    bisiesto := E;
    case mes is
      -- Enero, Marzo, Mayo, Julio, Agosto, Octubre, Diciembre tienen 31 dias
      when "0001"|"0011"|"0101"|"0111"|"1000"|"1010"|"1100" =>
        F28 <= '0'; F29 <= '0'; F30 <= '0'; F31 <= '1';

      -- Abril, Junio, Septiembre, Noviembre tienen 30 dias
      when "0100"|"0110"|"1001"|"1011" =>
        F28 <= '0'; F29 <= '0'; F30 <= '1'; F31 <= '0';

      -- Febrero
      when "0010" =>
        F30 <= '0'; F31 <= '0';
        if(E='0') then F28 <= '1'; F29 <= '0'; -- Si no es bisiesto
        elsif (E='1') then F28 <= '0'; F29 <= '1'; -- Si es bisiesto
        else F28 <= 'X'; F29 <= 'X';
        end if;
      when others =>
        F28 <= 'X'; F29 <= 'X'; F30 <= 'X'; F31 <= 'X';
    end case;
  end process;
end architecture arch_comp_fun2;
-- =====
```



**Apartado 2b:** Escriba las tablas de verdad correspondientes a las señales de salida del circuito. Dibuje el diagrama de un circuito que implemente las señales de salida empleando puertas lógicas. No es necesario que el circuito esté simplificado. A continuación, escriba en VHDL la **entity** y la **architecture** de cada una de las puertas lógicas que componen el circuito que acaba de dibujar.

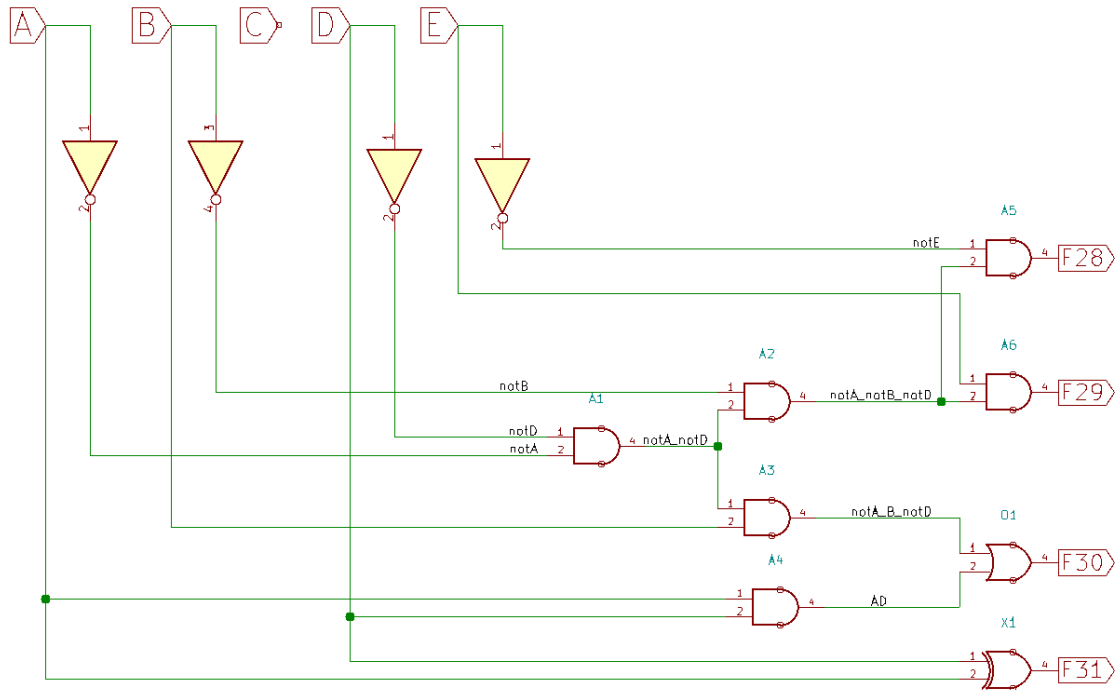

*Diagrama del circuito del ejercicio 2*

### Puerta AND

```
-- =====
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
-- Puerta AND de 2 entradas
entity and2 is port
    (y0 : out std_logic;
     x0,x1 : in std_logic);
end entity and2;

architecture and2 of and2 is
begin
    y0 <= x0 and x1;
end architecture and2;
-- =====
```

### Puerta NOT

```
-- =====
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
-- Inversor de 1 entrada
entity not1 is port
    (y0 : out std_logic;
     x0 : in std_logic);
end entity not1;

architecture not1 of not1 is
begin
    y0 <= not x0;
end architecture not1;
-- =====
```

### Puerta OR

```
-- =====
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
-- Puerta OR de 2 entradas
entity or2 is port
    (y0 : out std_logic;
     x0,x1 : in std_logic);
end entity or2;

architecture or2 of or2 is
begin
    y0 <= x0 or x1;
end architecture or2;
-- =====
```

### Puerta XOR

```
-- =====
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
-- Puerta XOR de 2 entradas
entity xor2 is port
    (y0 : out std_logic;
     x0,x1 : in std_logic);
end entity xor2;

architecture xor2 of xor2 is
begin
    y0 <= x0 xor x1;
end architecture xor2;
-- =====
```

**Apartado 2c:** Escriba en VHDL una **architecture** que describa la estructura del circuito que ha dibujado, instanciando y conectando las puertas lógicas que ha diseñado anteriormente.

### Descripción *estructura del circuito del ejercicio 2*

```
-- =====
-- Estructura del circuito del ejercicio 2
-- fichero: arch_estructura_fun2.vhd

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

architecture arch_estructura_fun2 of fun2 is
    signal notA,notB,notD,not_E : std_logic;
    signal notA_notD :std_logic;
    signal notA_notB_notD :std_logic;
        signal notA_B_notD :std_logic;
        signal AD :std_logic;

-- Declaración de las clases de componentes
    component not1 is port
        (y0 : out std_logic;
         x0 : in std_logic);
    end component not1;

    component or2 is port
        (y0      : out std_logic;
         x0,x1    : in std_logic);
    end component or2;

    component and2 is port
        (y0      : out std_logic;
         x0,x1    : in std_logic);
    end component and2;

    component xor2 is port
        (y0      : out std_logic;
         x0,x1    : in std_logic);
    end component xor2;
begin
    -- Instanciación y conexión de los componentes
    N1: component not1 port map(x0 => A, y0 => notA);
    N2: component not1 port map(x0 => B, y0 => notB);
    N3: component not1 port map(x0 => D, y0 => notD);
    N4: component not1 port map(x0 => E, y0 => not_E);
    A1: component and2 port map(x0 => notA, x1 => notD, y0 => notA_notD);
    A2: component and2 port map(x0 => notB, x1 => notA_notD, y0 => notA_notB_notD);
    A3: component and2 port map(x0 => notA_notD, x1 => B, y0 => notA_B_notD);
    A4: component and2 port map(x0 => A, x1 => D, y0 => AD);
    A5: component and2 port map(x0 => not_E, x1 => notA_notB_notD, y0 => F28);
    A6: component and2 port map(x0 => E, x1 => notA_notB_notD, y0 => F29);
    O1: component or2 port map(x0 => AD, x1 => notA_B_notD, y0 => F30);
    x1: component xor2 port map(x0 => A, x1 => D, y0 => F31);

end architecture arch_estructura_fun2;
-- =====
```

**Apartado 2d:** Programe en VHDL un banco de pruebas que testee todas las posibles entradas al circuito diseñado en los Apartados 2.a y 2.c. El banco de pruebas debe comparar las salidas de la UUT con las salidas esperadas, mostrando el correspondiente mensaje de error en caso de que las salidas obtenidas de la UUT no correspondan con las esperadas. Incluya en la memoria los dos cronogramas obtenidos al realizar la simulación del banco de pruebas de los circuitos diseñados en los Apartados 2.a y 2.c.

### Banco de pruebas *del circuito Ejercicio 2*

```
-- =====
-- Banco de pruebas del circuito Ejercicio 2
-- fichero: bp_arch_fun2.vhd

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity bp_arch_fun2 is
    constant DELAY : time:= 100 ns; -- Retardo usado en el test
end entity bp_arch_fun2;

architecture bp_arch_fun2 of bp_arch_fun2 is
    signal F28,F29,F30,F31 : std_logic;
    signal A,B,C,D,E : std_logic;

    component fun2 is port
        (F28,F29,F30,F31 : out std_logic;
         A,B,C,D,E : in std_logic);
    end component fun2;

begin
    -- Instancia del circuito que va a ser testado
    UUT : component fun2 port map (F28,F29,F30,F31,A,B,C,D,E);
    -- Vectores del test
    vec_test : process is
        variable mes : std_logic_vector (3 downto 0);
        variable salidas : std_logic_vector (3 downto 0);
        variable bisiestro : std_logic;
        variable exito : boolean;
        variable dias : std_logic_vector (3 downto 0);

        begin
            exito := true;
            -- Generar todos los posibles valores de entrada
            for j in std_logic range '0' to '1' loop
                bisiestro :=j;
                E <= bisiestro;
                for i in 1 to 12 loop
                    mes := std_logic_vector(to_unsigned(i,4));
                    A <= mes(3);
                    B <= mes(2);
                    C <= mes(1);
                    D <= mes(0);

                    salidas := F28 & F29 & F30 & F31;
                case mes is
                    -- Enero, Marzo, Mayo, Julio, Agosto, Octubre, Diciembre tienen 31 salidas
                    when "0001"|"0011"|"0101"|"0111"|"1000"|"1010"|"1100" =>
                        dias := "0001"; -- 31 dias


                    -- Abril, Junio, Septiembre, Noviembre tienen 30 salidas
                    when "0100"|"0110"|"1001"|"1011" =>
                        dias := "0010"; -- 30 dias

                    -- Febrero
```


```

when "0010" =>
    if (E='0') then dias := "1000"; -- 28 dias
    elsif (E='1') then dias := "0100"; --29 dias
    end if;
when others => dias := "XXXX";
end case;
-- Una vez el numero de dias no coincide con la salida 'exito' en 'false'
if(dias /= salidas) then exito := (exito and false); end if;
wait for DELAY;
end loop;
end loop;
assert exito report "Test no superado." severity note;
-- Final de la simulación
wait;
end process vec_test;
end architecture bp_arch_fun2;

```

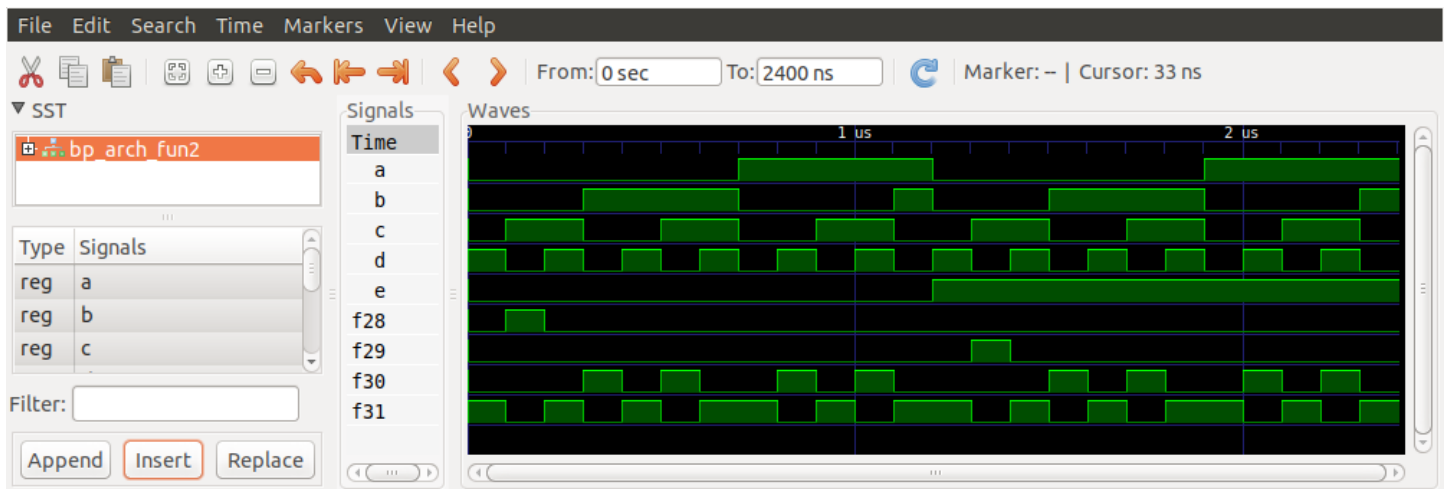

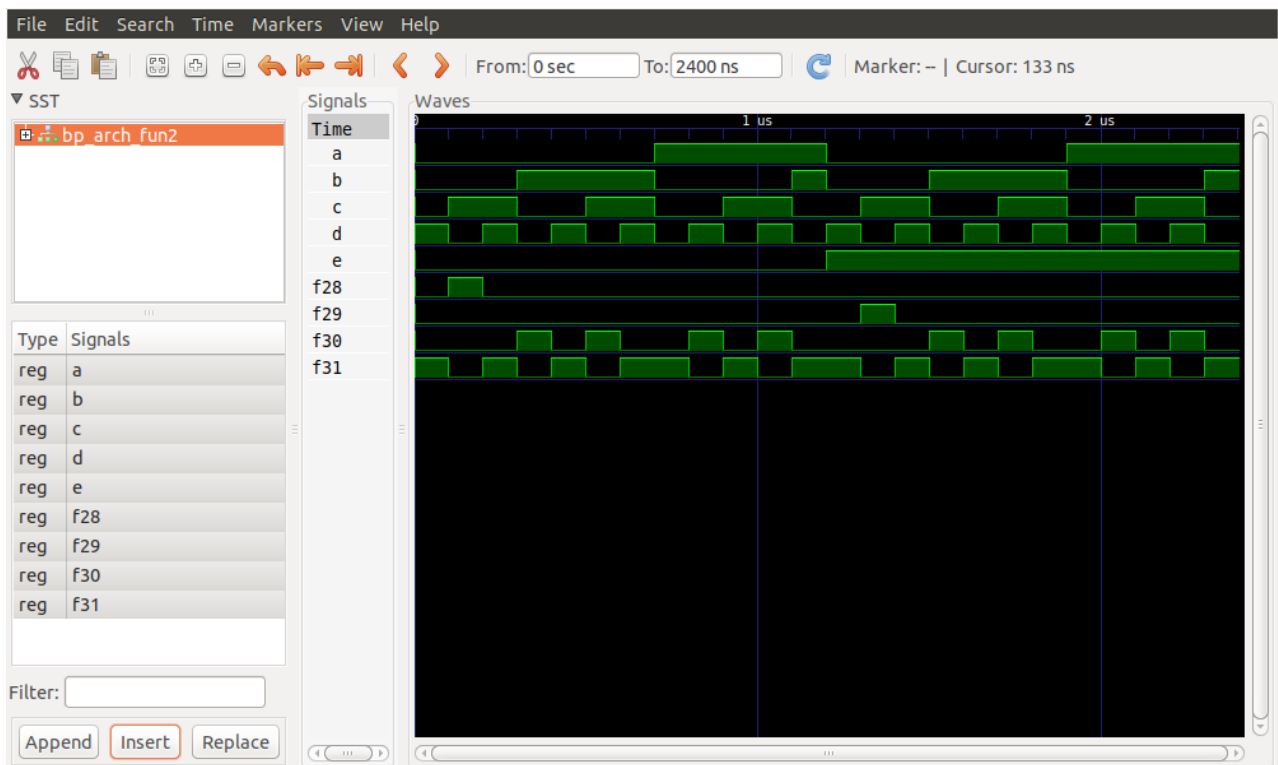**Cronograma.** Comportamiento circuito ejercicio 2



**Cronograma.** Estructura circuito del ejercicio 2